
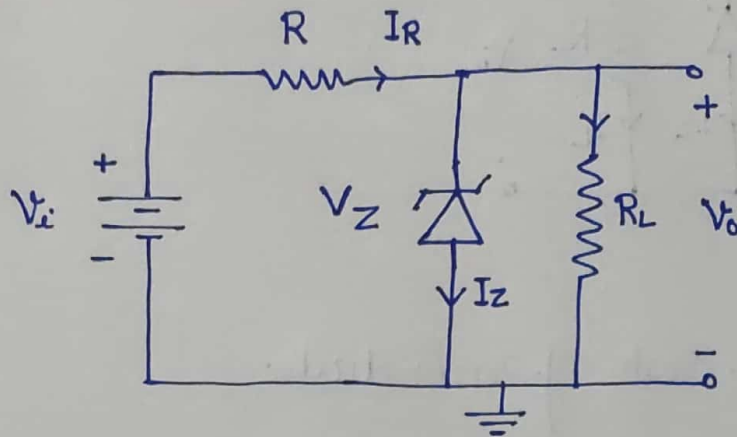


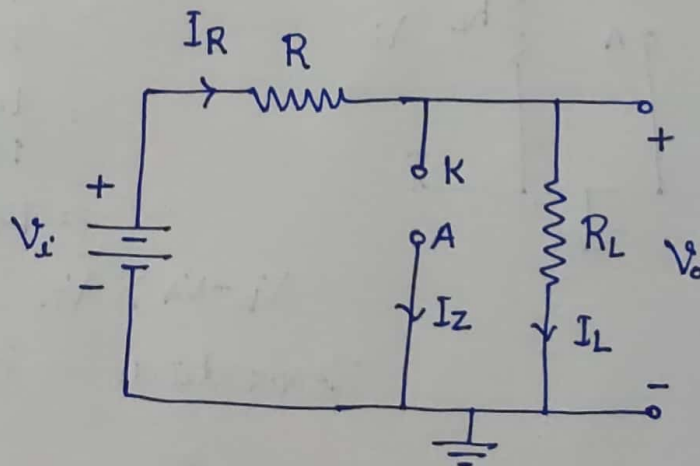Q.1: For the circuit shown in figure, determine I_R , I_Z , I_L , V_o and P_Z . Given that $V_i = 16\text{ V}$, $R = 1\text{ k}\Omega$, $V_Z = 10\text{ V}$, $P_{ZM} = 30\text{ mW}$, and $R_L = 1.2\text{ k}\Omega$.



Sol: Step 1: Determine the state of Zener diode



$$V_K - V_A = V_o$$

$$= \frac{V_i R_L}{R + R_L}$$

$$= \frac{16 \times 1.2 \times 10^3}{2.2 \times 10^3}$$

$$= \frac{8 \times 1.2}{1.1} = \frac{12 \times 8}{11}$$

$$V_K - V_A \approx 8.72\text{ V} < 10\text{ V}$$

Zener diode is in 'OFF' state.

$$I_R = \frac{V_i}{R + R_L} = \frac{16}{1 + 1.2} \text{ mA}$$

$$= \frac{16 \times 10^{-3}}{2.2} \text{ A}$$


$$= 7.27 \text{ mA}$$

$$I_Z = 0 ; I_L = I_R$$


$$P_Z = V_Z \cdot I_Z = 0\text{ W}$$

$$V_o = I_R \cdot R_L = I_L R_L = 8.72\text{ V}$$

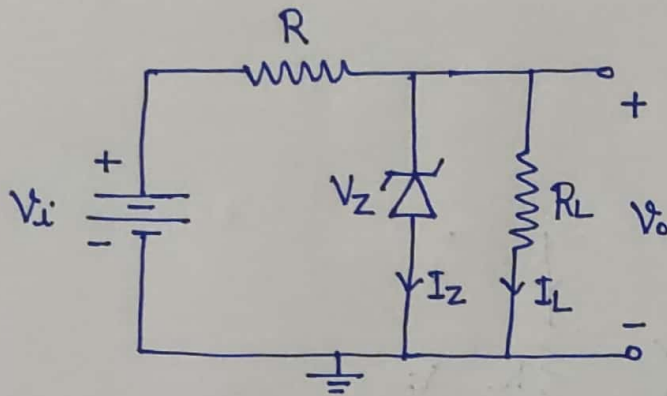Q.2: For the circuit shown in Figure, determine I_R , I_Z , I_L , V_o , and P_Z . Given that $V_i = 16V$, $R = 1k\Omega$, $V_Z = 10V$, $P_{ZM} = 30mW$, and $R_L = 3k\Omega$.



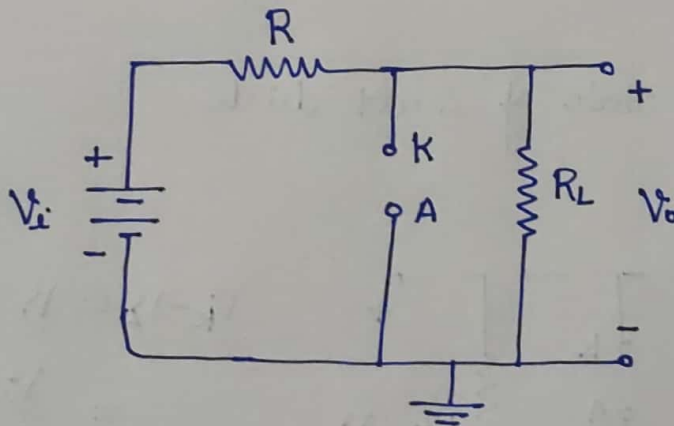Sol: Step 1: Determine the state of Zener diode.




$$\begin{aligned} V_K - V_A &= V_o \\ &= \frac{V_i R_L}{R + R_L} \\ &= \frac{16 \times 3}{1 + 3} \\ &= 12V \end{aligned}$$

$$V_K - V_A > V_Z$$

Zener diode is 'ON'

Step 2:

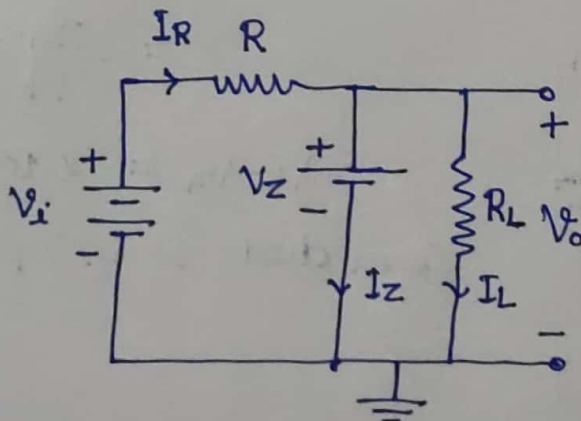

$$\begin{aligned} I_R &= \frac{V_i - V_Z}{R} \\ &= \frac{16 - 10}{1} = 6 \text{ mA} \end{aligned}$$


$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10}{3} \text{ mA}$$

$$I_Z = 6 - \frac{10}{3} = \frac{8}{3} \text{ mA}$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 10 \cdot \frac{8}{3} = \frac{80}{3} \text{ mW}$$

$$V_o = I_L R_L = \frac{10}{3} \times 3 = 10V$$

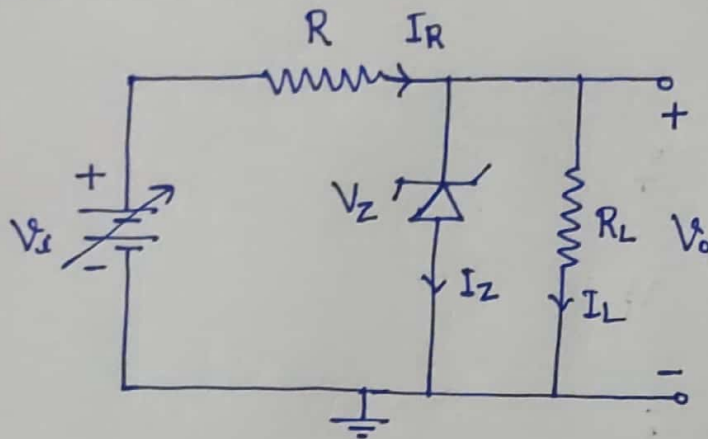Q.3: Determine the range of V_i which maintains the Zener diode in 'ON' state. Given that $R = 220\Omega$, $R_L = 1.2\text{K}\Omega$, $V_Z = 20\text{V}$, $I_{ZM} = 60\text{mA}$.



Sol:


$$\begin{aligned}\{V_i\}_{\min.} &= V_Z \left(1 + \frac{R}{R_L}\right) = 20 \times \left(1 + \frac{220}{1200}\right) \\ &= 20 \times \left(1 + \frac{11}{60}\right) = 23.67\text{V}\end{aligned}$$

For $\{V_i\}_{\max.}$

$$\begin{aligned}\{V_i\}_{\max.} &= V_Z + R \cdot I_{ZM} + RI_L \\ &= V_Z + R(I_{ZM} + I_L) \\ &= 20 + 220 \times \left(60 + \frac{20}{1.2}\right) \times 10^{-3} \\ &= 20 + 0.22 \times 76.67 \\ &= 36.87\text{V}\end{aligned}$$

$$\text{Range of } V_i \Rightarrow [\{V_i\}_{\min.}, \{V_i\}_{\max.}] = [23.67, 36.87]$$

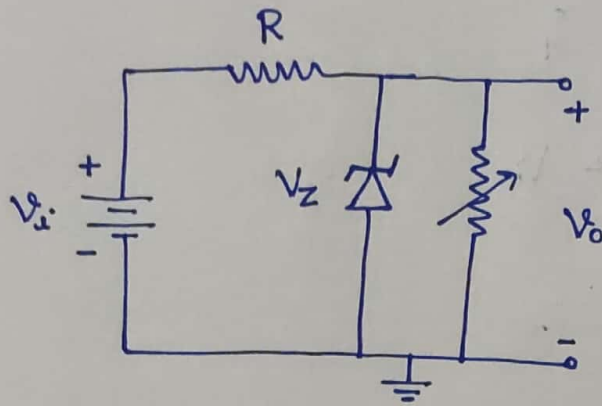Q. 4: Determine the range of R_L which maintains the Zener diode in 'ON' state. Given that $V_i = 50V$, $R = 1k\Omega$, $V_Z = 10V$, and $I_{ZM} = 32mA$.



Sol:-

$$\{R_L\}_{\min.} = \frac{RV_Z}{V_i - V_Z} = \frac{1000 \times 10}{50 - 10} \\ = 250 \Omega$$


$$\{R_L\}_{\max.} = \frac{V_Z}{\{I\}_{\min.}} = \frac{10}{40 - 32} = \frac{10}{8} \times 10^3 = 1250 \Omega$$

$$\text{Range of } R_L = [\{R_L\}_{\min.}, \{R_L\}_{\max.}] \\ = [250, 1250]$$


Q.5. Determine the value of R_L that will establish maximum power

condition for the Zener diode. Given that $V_i = 20V$, $R = 220\Omega$,

$V_Z = 10V$, $P_{ZM} = 400\text{ mW}$.

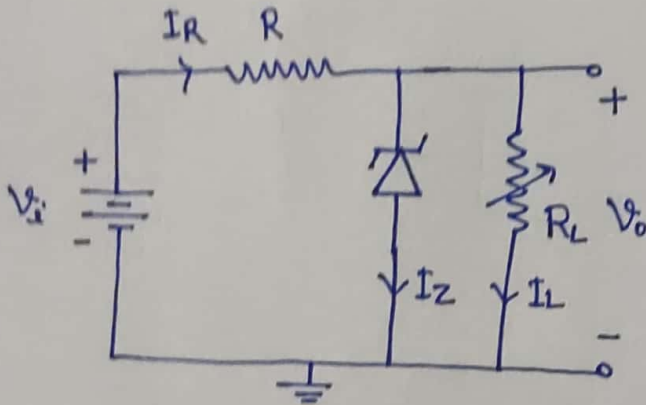

Sol:

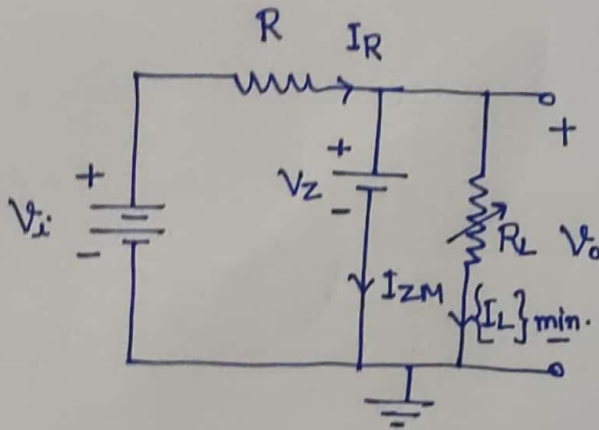

$$I_R = I_{ZM} + I_L$$

$$\{I_L\}_{min} = I_R - I_{ZM}$$

$$= \frac{V_i - V_Z}{R} - 40$$

$$= \frac{(20 - 10) \times 10^3}{220} - 40$$

$$= \frac{10 \times 10^3}{220} - 40$$

$$= \frac{1000}{22} - 40$$

$$= 45.45 - 40$$

$$= 5.45\text{ mA}$$

$$\{R_L\}_{max} = \frac{V_Z}{\{I_L\}_{min}} = \frac{10 \times 10^3}{5.45}$$

$$= 1834.86\Omega$$